lab3_top:1

debouncer

btn(3:0) ——— b0   out ——— btn(3:0)

clk

vgaDraw

b(1:0) ——— b(1:0)

g(2:0) ——— g(2:0)

r(2:0) ——— r(2:0)

hs ——— hs

clk_25Mhz   vs ——— vs

vga

clk25

clk ——— clk_100Mhz   clk_25Mhz

clk25

lab3_top